
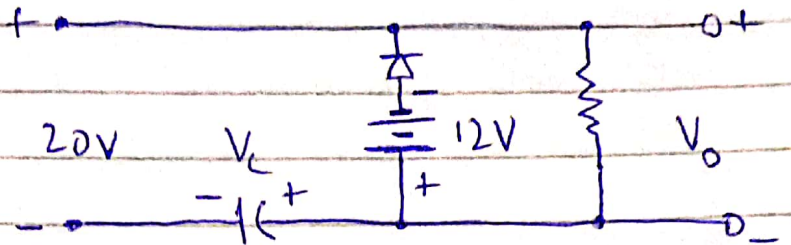


Name: SHAH RAZA


Reg No: 18PWCSE1658

(Q1)

(a)

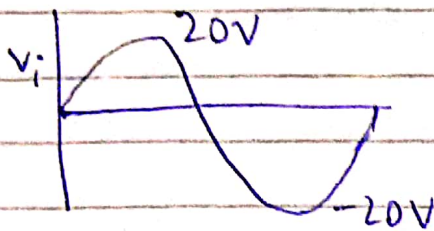

For V_L the diode should be in on-state

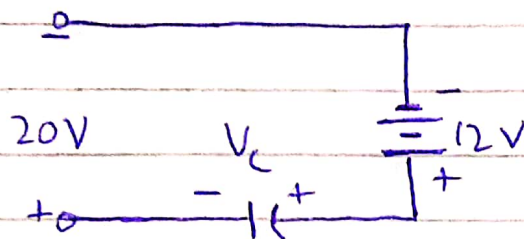

$$-12V + V_L + 20V = 0$$

$$V_L = -20V + 12V$$

$$V_L = -8V$$


at on state $V_o = -12V$

V_o in the off state


$$V_o - 8V - 20V = 0$$

$$V_o = 28V$$
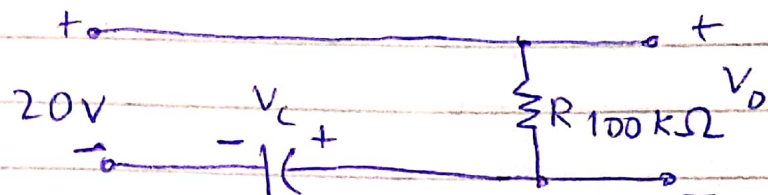
$$V_o = \begin{cases} -12V & , V_i = -20V \\ 28V & , V_i = +20V \end{cases}$$



(b) Output Graph:

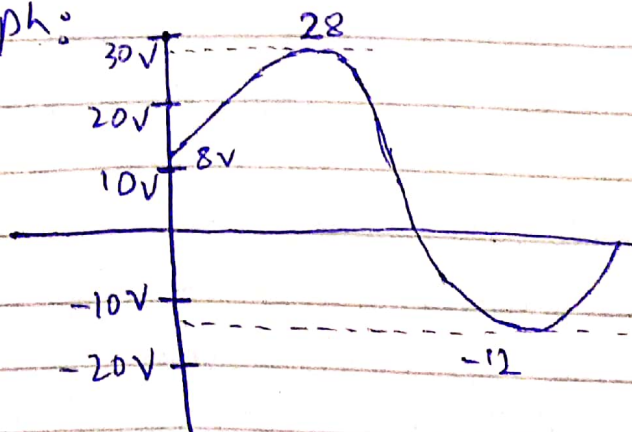

(Q2)

(a).

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$$
$$= \frac{8 - 0.7}{2200}$$

$$I_E = 3.32 \text{ mA}$$

(b)

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$
$$\approx V_{CC} - I_E R_C$$
$$= 10 - (3.32 \times 10^{-3})(1800)$$

$$V_C = 4.02 \text{ V}$$

(c)

$$V_{CE} = V_{CC} + V_{EE} - I_C(R_C + R_E)$$
$$= 10 + 8 - (3.32 \times 10^{-3})(2200 + 1800)$$

$$V_{CE} = 4.72 \text{ V}$$

(Q3)

$$V_{EE} = 6V$$

$$\alpha = 0.998$$

$$V_{CC} = -10V$$

$$R_E = 6.8 \times 10^3$$

$$R_C = 4.7 \times 10^3$$

(a)

$$r_e = \frac{26mV}{I_E}$$

$$I_E = \frac{6 - 0.7}{6.8 \times 10^3}$$
$$= 7.79 \times 10^{-4}$$

$$r_e = 33.35 \Omega$$

(b)

$$Z_i = R_E \parallel r_e$$

$$Z_i = \frac{R_E \times r_e}{R_E + r_e}$$
$$= \frac{6.8 \times 10^3 \times 33.5}{6.8 \times 10^3 + 33.5}$$

$$Z_i = 33.187$$

$$Z_o = R_C$$

$$Z_o = 4.7 \times 10^3 \Omega$$

(c)

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \alpha \frac{R_C}{r_e}$$

$$\approx \frac{R_C}{r_e}$$

$$A_V = 0.998 \times \frac{4.7 \times 10^3}{33.35}$$

$$A_V = 142$$

(Q4)

(a) $I_{DSS} = 12 \text{ mA}$, $V_p = -4 \text{ V}$

Using short hand method, when $V_{GS} = 0$,

$$I_D = I_{DSS} = 12 \text{ mA}$$

when $V_{GS} = V_p = -4 \text{ V}$,

$$I_D = 0 \text{ mA}$$

when $V_{GS} = 0.3 V_p = -1.2 \text{ V}$,


$$I_D = \frac{I_{DSS}}{2} = \frac{12 \text{ mA}}{2}$$

$$= 6 \text{ mA}$$


when $V_{GS} = 0.5 V_p = -2 \text{ V}$

$$I_D = 12 \text{ mA} / 4$$

$$I_D = 3 \text{ mA}$$

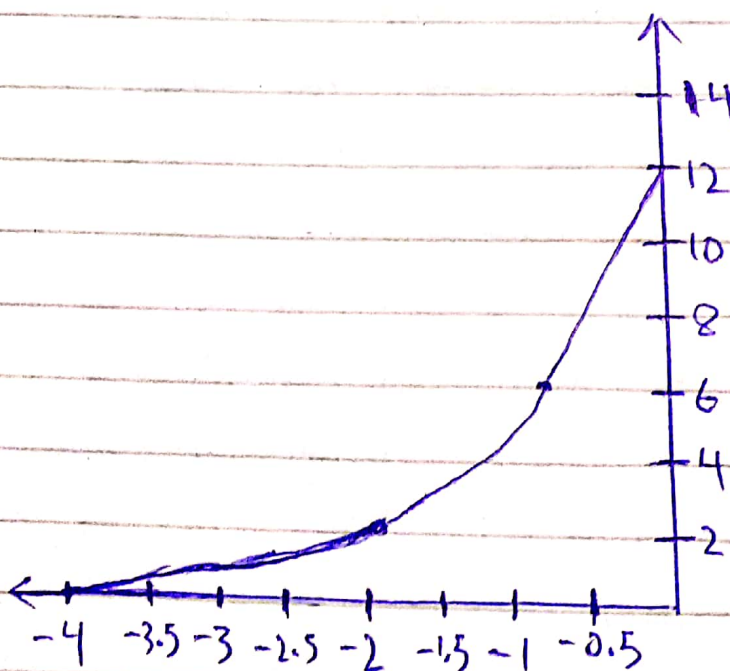

(b)

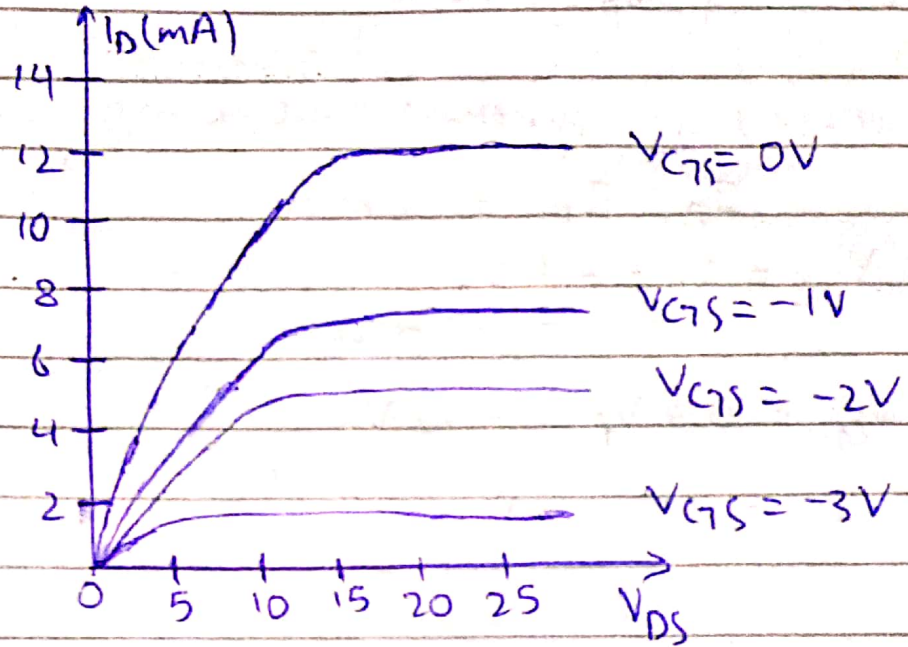

(Q5)

$$V_{GS} = 5V$$

$$I_{Don} = 4mA$$

$$V_{Dson} = 0.1V$$

$$V_{pson} = V_D - V_S$$


$$V_S = 5V \text{ so,}$$

$$V_{Dson} + V_S = V_D$$

$$V_D = 5 + 0.1$$

$$V_D = 5.1V$$

Schematic Diagram:

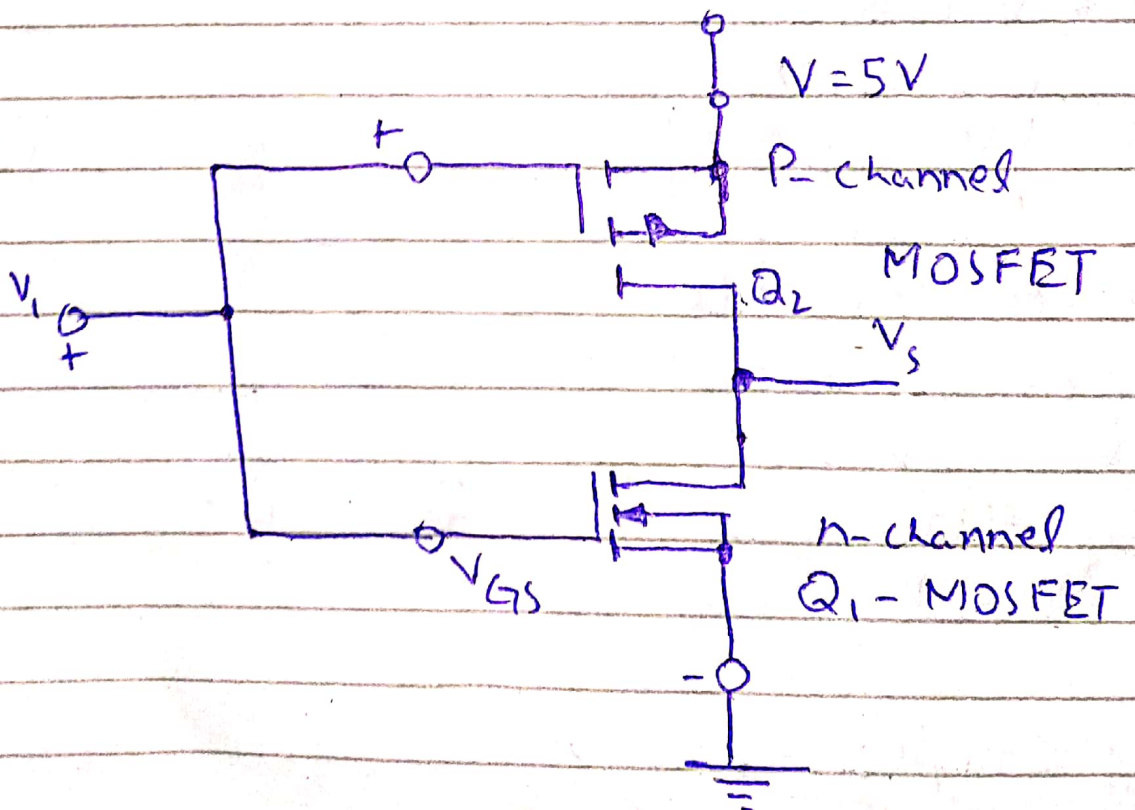

(Q6)

(a) We know that from the given figure

$$V_G = \frac{110 \times 10^3}{110 \times 10^3 + 910 \times 10^3} \times 20$$

$$V_G = 2.157 \text{ V}$$

(b)

Using the shorthand method to evaluate data points of the transfer curve

$V_{GS}(\text{V})$	$I_D(\text{mA})$
0	$I_{DSS} = 10$
$0.3 V_p = -1.05$	$\frac{I_{DSS}}{2} = 5$
$0.5 V_p = -1.75$	$\frac{I_{DSS}}{4} = 2.5$
$V_p = -3.5$	0

From the network equation,

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - I_D R_s \\ &= 2.157 - 1100 I_D \end{aligned}$$

For $I_D = 0 \text{ mA}$

$$\begin{aligned} V_{GS} &= 2.157 - 0(1100) \\ &= 2.157 \text{ V} \end{aligned}$$

For $I_D = 4 \text{ mA}$

$$\begin{aligned} V_{GS} &= 2.157 - (0.004)(1100) \\ &= -2.243 \text{ V} \end{aligned}$$

After sketching the transfer curve with the network equation on the same graph and noticing the intersection.

$$I_{DQ} = 3.3 \text{ mA}$$

$$V_{GSA} = -1.5 \text{ V}$$

(c) we know that

$$\begin{aligned} V_D &= V_{DD} - I_D R_D \\ &= 20 - (0.0033)(2200) \end{aligned}$$

$$V_D = 12.74 \text{ V}$$

Source voltage can be evaluated through the voltage pull up from ground across R_S ,

$$\begin{aligned} V_S &= I_D R_S \\ &= (0.0033)(1100) \end{aligned}$$

$$V_S = 3.63 \text{ V}$$

(d) we know that

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_D - V_S \\ &= 12.74 - 3.63 \end{aligned}$$

$$V_{DS} = 9.11 \text{ V}$$